

Q1. L1. L2. C2. C3. R1. W组成高频振盪电路,調整电位器W,可以改變振盪級增益使振盪器處於臨界振盪狀態也就是說刚好使振盪器起振盪。Q2、Q3组成检测电路,电路正常振盪時. 振盪电压交流电压超過0. 6V時Q2就會在負半周導通時將C4放电短路. 结果導致Q3截止;當探测线圈 L1靠近金属物体時. 會在金属導体中產生漏电流使振盪回路中的能量损耗增大,正反饋减弱,處於臨界狀態的振盪器振盪减弱,甚至無法维持振盪所需的最低能量而停振. 使Q2截止,R2给C4充电,Q3導通,推動蜂鸣器發声。根據声音有無,就可以判定探测线圈下面是否有金属物体了. 為了使方便觀察探测效果,在蜂鸣器的2端並聯了一個 LED發光二極體 LD1,當蜂鸣器叫的時候LED也會同時亮起. 以增加探測效果. LED 長腳接蜂鳴器+. 短腳接蜂鳴器-. (如附圖1.)

五. 探測效果

本簡易探测器能輕鬆. 稳定可靠的控测距離线圈平面約2.5CM左右的硬幣、钢板、铝板, 电脑光碟等中间還可以阻隔. 木板、書本、报纸、玻璃、地磚、泥土、砂子、液體、燃油、手掌、衣服, 空氣、灰塵等金属以外的物体實測试最大探测距可以到5CM, 可以隔着衣服探测出口袋的手机、鑰鎖硬幣。如果需要探测更遠和更高的零敏度请大家自行制作探测线圈, 探测线圈的直径越大探测距離就會越遠; 探测线圈的Q值越高, 對小金属分辨能力就越强。本探测器的线圈有效直径大约是5cm左右.

线圈 Q值和直徑跟探测距离的關系還有待大家來進行實验,一般來说,採用本探测器原理制作的金属探测器,最大有效探测距離约等於探测线圈的直径.

(本簡易金属探测器的制作實驗,對大家學習电子技術的幫助是非常有用的,是推荐的必備電子實習)